

SISTEMAS DIGITALES

TEMA 2:

Introducción a los lenguajes de descripción
hardware de alto nivel



ÍNDICE

1. Introducción al lenguaje de descripción *hardware* VHDL.(3-10)
2. Señales y su caracterización.(11-16)
3. Retardos y su caracterización.(17-21)
- 4.Unidades de diseño.(22-79)
- 5.Representación de la información. Tipos de objetos y datos.(80-93)
- 6.Sentencias secuenciales y concurrentes en VHDL (94-100)



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS (I)

En este capítulo vamos a hacer una introducción a los lenguajes de descripción hardware y más concretamente el entorno VERIBEST, con el objetivo de poder realizar modelos compilables y simulables en VHDL, de diferentes unidades funcionales de los computadores, elementos estos que se introducen a lo largo de la materia de Sistemas Digitales.

Las ventajas de emplear herramientas de descripción hardware es la portabilidad de los diseños entre diferentes herramientas y la independencia entre diseño y tecnología.

En este curso, dado que SSDD es una materia básica, vamos a utilizar solamente una parte reducida de las posibilidades que tiene la herramienta, centrándonos en la parte de simulación de circuitos digitales, sin utilizar las posibilidades de síntesis de los mismos.



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS (II)

V: VHSIC: Very High Speed Integrated Circuits

H: Hardware

D: Description

L: Language

- IEEE estándar 1076-1987 (1076-1993) (1076-2001)
- Desarrollado a partir de lenguaje ADA → Lenguaje concurrente
- Recomendado por el Departamento de Defensa de USA



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS (III)

HISTORIA

- **Agosto 1985.** primer borrador de VHDL presentado por Intermetrics, IBM y Texas Instruments.
- **Diciembre 1987.** Se aprobó como estándar IEEE-1076-87 (VHDL-87)
 - Consolidación como herramienta de aplicación en la industria electrónica.
- **Año 1993.** Aprobación de una nueva versión del estándar con incorporación de nuevas características y definición de nuevas librerías estándar.
 - VHDL-93
- **Año 2001.** Última revisión (VHDL-2001)



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS (IV)

NIVELES DE ABSTRACCIÓN (I)

NIVELES DE ABSTRACCIÓN

Especificaciones	Función: Multiplexor Prestaciones: 3 MHz Limitaciones: Bajo consumo							
Comportamiento	Programa software ejecutable	<pre>PROCESS (entrada, control) BEGIN CASE control IS WHEN "00" => salida <= entrada(0); WHEN "01" => salida <= entrada(1); WHEN "10" => salida <= entrada(2); WHEN "11" => salida <= entrada(3); WHEN OTHERS => salida <= 'X'; END CASE; END PROCESS; END comportamiento;</pre>						
Transferencia entre registros	Estructura de bloques							
Lógico	Tablas de verdad	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Control (C)</th><th>salida</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>E0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>E1</td></tr> </tbody> </table>	Control (C)	salida	0	E0	1	E1
Control (C)	salida							
0	E0							
1	E1							
Circuito	Transistores Dispositivos reconfigurables							
Layout	Mascaras y geometría Bits de programación	<table border="1"> <tbody> <tr><td>000111100</td></tr> <tr><td>101010101</td></tr> <tr><td>010101010</td></tr> <tr><td>101010101</td></tr> <tr><td>0.....</td></tr> </tbody> </table>	000111100	101010101	010101010	101010101	0.....	
000111100								
101010101								
010101010								
101010101								
0.....								



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS (V)

NIVELES DE ABSTRACCIÓN (II)

NIVELES DE ABSTRACCIÓN	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Sistema	Descripción de un sistema y de sus prestaciones/ Computadores, impresoras, unidades de disco
Chip	Circuito que cumple con las especificaciones del sistema/ Microprocesadores, memorias, puertos de E/S...
Transferencia entre registros	Descripción de los flujos de datos/ Conjunto de registros y buses de interconexión
Lógica	Tabla de verdad y ecuaciones lógicas que describen un sistema/ Implementación a través de bloques combinacionales y secuenciales
Circuito eléctrico	Componentes eléctricos/ Transistores, resistencias, capacidades,....
Físico	Descripción geométrica de elementos y compuestos químicos/ Máscaras con metal, silicio policristalino, área activa. <u>NOTA:</u> En este nivel no puede expresarse comportamiento



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS (VI)

NIVELES DE ABSTRACCIÓN (III)

▪ NIVELES DE DISEÑO CUBIERTOS POR VHDL:

- SISTEMA: solamente una pequeña parte
 - CHIP
 - TRANSFERENCIA ENTRE REGISTROS
 - CIRCUITO LÓGICO
 - CIRCUITO ELÉCTRICO: no cubre la totalidad
- VHDL permite mezclar en una misma descripción diferentes niveles de abstracción.
- El tratamiento concurrente del lenguaje permite realizar descomposiciones jerárquicas.
- Modelos estructurales en los que los componentes pueden ser descritos a partir de otros modelos estructurales más sencillos



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS (VII)

CARACTERÍSTICAS

- Su principal dominio de aplicación es el modelado de dispositivos hardware, con el objetivo de la comprobación de su funcionalidad.
- Es un lenguaje con una semántica orientada a la simulación.
- Modelo de simulación por EVENTOS
- Metodología de diseño *top-down*



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS (VIII)

- **CONCURRENCIA:** Actividades concurrentes son *sucesos que ocurren en paralelo*. El hardware es por definición concurrente (conjunto de bloques funcionado en paralelo) y un evento puede disparar varios procesos al mismo tiempo. El elemento básico que ofrece VHDL para modelar paralelismo es el proceso (PROCESS).
- **ESTRUCTURA:** *Ordenamiento de bloques en una jerarquía*. Cada bloque se puede describir en estilo RTL (REGISTER TRANSFER LEVEL), comportamiento o mixto.
- **SECUENCIA:** Las sentencias secuenciales se ejecutan *una después de otra*, como en lenguajes de software con un solo microprocesador.
- **TIEMPO:** VHDL permite modelar el concepto de tiempo. *Simulación está dirigida por eventos*. Un evento es producido por un cambio en una señal en un determinado tiempo de simulación. La respuesta de un modelo a un evento puede provocar nuevos eventos.




2. CARACTERIZACIÓN DE LAS SEÑALES (I)


UNA SEÑAL SE PUEDE REPRESENTAR EN UNOS EJES TIEMPO/TENSIÓN

EJEMPLO

SEÑAL REAL

 


SEÑAL IDEALIZADA

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS SEÑALES (II)

TRANSACCIONES

 

UNA SEÑAL TIENE UN VALOR EN UN ESPACIO TEMPORAL DETERMINADO

TRANSACCIÓN: PAR (VALOR, TIEMPO)

(0, 0 ns) (0, 7 ns) (1, 15 ns) (1, 30 ns) (0, 33 ns) (1, 38 ns)
(0, 63 ns) (1, 108 ns)



2. CARACTERIZACIÓN DE LAS SEÑALES (III)

EVENTOS



EVENTO: CÁMBIO DE VALOR DE UNA SEÑAL EN UN TIEMPO DETERMINADO

(0, 0 ns) (1, 15ns) (0, 33 ns) (1, 38 ns) (0, 63 ns) (1, 108 ns)



2. CARACTERIZACIÓN DE LAS SEÑALES (IV)

PROPAGACIÓN DE LAS SEÑALES



PROPAGACIÓN: EVOLUCIÓN TEMPORAL ASCENTE DE LAS TRANSACCIONES/EVENTOS DE UNA SEÑAL

S <= '0', '1' AFTER 15 ns, '0' AFTER 33 ns, '1' AFTER 38 ns,
'0' AFTER 63 ns, '1' AFTER 108 ns;



2. CARACTERIZACIÓN DE LAS SEÑALES (V)

DRIVERS (I)



DRIVER: ES UNA COLA (TABLA) DE TRANSACCIONES QUE ALMACENA LA FORMA DE ONDA DE LA SEÑAL

TIEMPO
VALOR

0	15	33	38	63	108
0	1	0	1	0	1


En el tiempo de simulación 0ns → el driver tiene el valor 0

En el tiempo de simulación 38ns → el driver tiene el valor 1



2. CARACTERIZACIÓN DE LAS SEÑALES (VI)

DRIVERS (II)

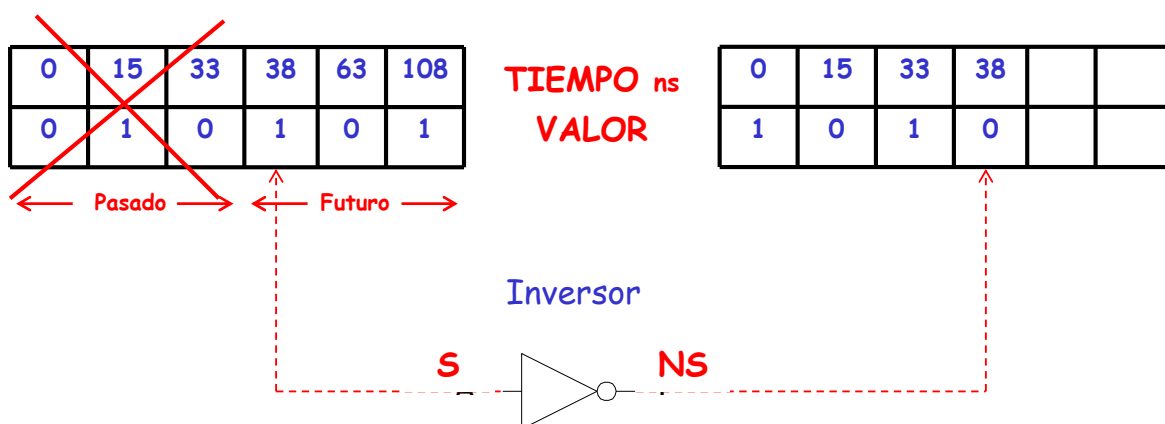

$$Ns \leftarrow \text{NOT } s;$$

Al avanzar el tiempo de simulación las transacciones procesadas se eliminan de la cola



TIEMPO actual de simulación 38ns



  3. RETARDOS EN LAS SEÑALES (I)

DEFINICIÓN Y TIPOS (I)

DEFINICIÓN: retardo es el tiempo que tarda en propagarse una señal desde un punto de un circuito a otro.



$NE \leq \text{NOT } E \text{ AFTER } 5 \text{ ns};$

$NE \leq \text{NOT } E \text{ AFTER } 15 \text{ ns};$

• Ambos circuitos realizan la misma función, la operación, NOT; pero uno de ellos tiene un retardo de 5 ns, por tanto es más rápido que el otro, cuyo retardo es de 15 ns.

TIPOS: Delta (δ)
Inercial
De Transporte



3. RETARDOS EN SEÑALES (II)


DELTA (I)

DELTA: Es el retardo infinitesimal, siempre despreciable respecto al tiempo de simulación, que separa la excitación de la respuesta en un sistema.

Es el tiempo que tarda en propagarse una señal desde la entrada hasta la salida de un circuito.

Cuando no se especifica un retardo para una señal, se toma por defecto el retardo delta

EJEMPLO:


 


$NE \leq \text{NOT } E;$



3. RETARDOS EN SEÑALES (III)

DELTA (II)

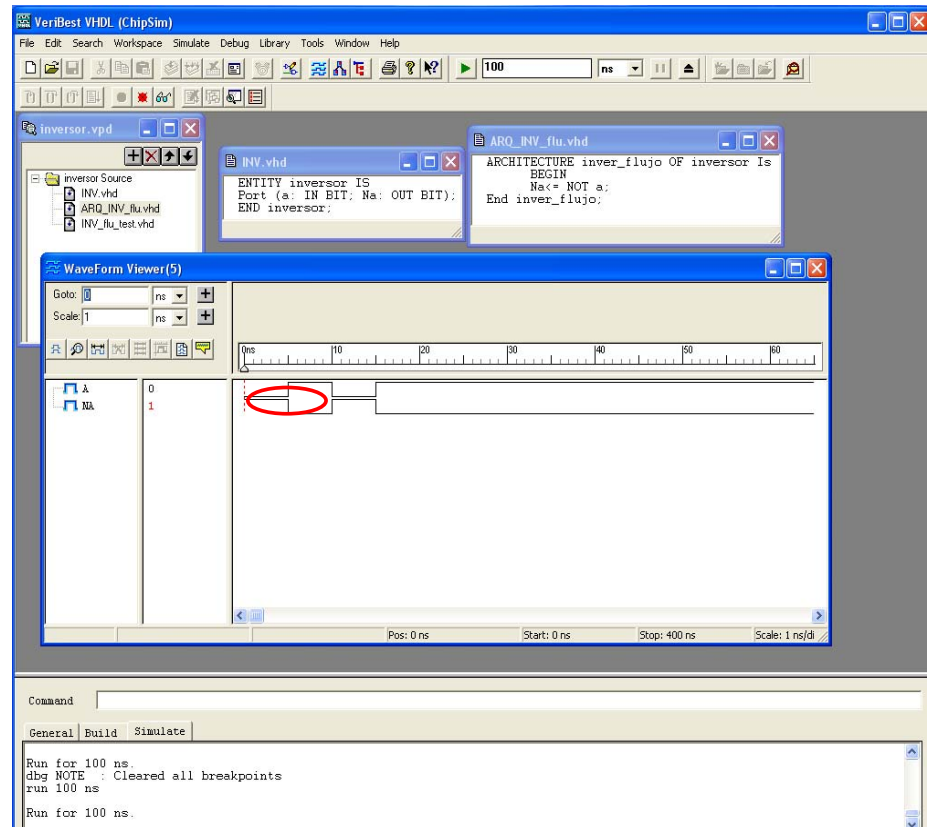 


3. RETARDOS EN SEÑALES (IV)

INERCIAL (I)

El retardo Inercial modela el comportamiento temporal de la conmutación de los circuitos

Señal <= [expresión] señal **AFTER** tiempo;

EJEMPLOS:

 

NE <= **NOT** E **AFTER** 5 ns;

S <= a **AND** b **AFTER** 15 ns;


S <= (**NOT** (a **AND** b) **OR** (c **OR** b)) **AFTER** 25 ns;

Cr <= c **AFTER** 35 ns;



3. RETARDOS EN SEÑALES (IV)

INERCIAL (II)

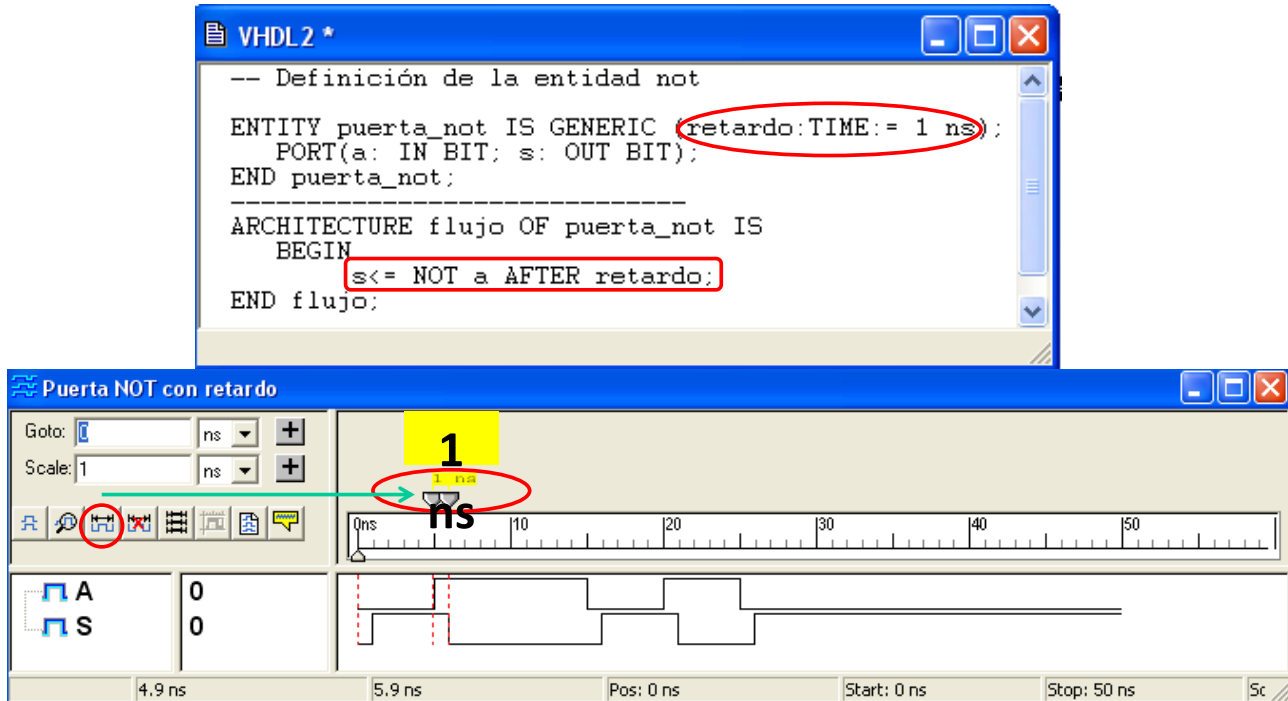

4. UNIDADES DE DISEÑO (I)


JERARQUÍAS EN VHDL (I)

- Un diseño en VHDL consiste en una jerarquía de componentes compilados
 - Los componentes están implementados por arquitecturas, siguiendo uno de los tres estilos de descripción:
 - COMPORTAMIENTO
 - FLUJO DE DATOS
 - ESTRUCTURAL
- Una vez que los diseños están compilados, se ubican en una biblioteca y pueden utilizarse como componentes en los siguientes diseños.
- Los componentes tienen que ser declarados antes de realizar una instancia de ellos desde la biblioteca.

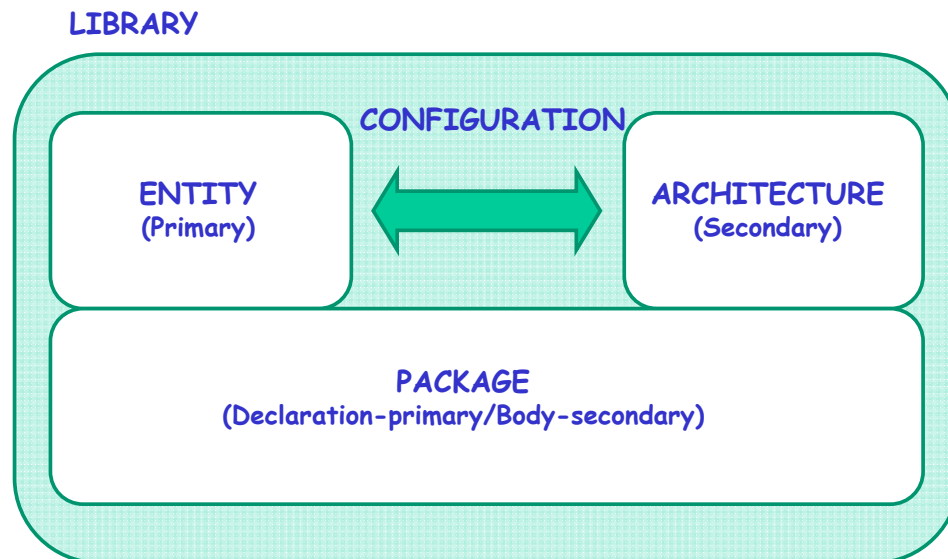4. UNIDADES DE DISEÑO (II)

JERARQUÍAS EN VHDL (II)

- Un diseño que contenga componentes requiere establecer una configuración que asocie entidades con su arquitectura.



4. UNIDADES DE DISEÑO (III)

JERARQUÍAS EN VHDL (III)

ELEMENTOS DE LA LIBRERÍA	DEFINICIONES
ENTIDAD	REPRESENTA LA ESPECIFICACIÓN DE LA INTERFAZ DE UN CIRCUITO; ES DECIR, SUS ENTRADAS Y SALIDAS <i>Es análoga a un símbolo en un esquemático</i>
ARQUITECTUTA	REPRESENTA LA FUNCIONALIDAD O LA ESTRUCTURA DE UNA ENTIDAD <i>Puede ser descrita en tres niveles: nivel algorítmico, RTL o estructural</i>
PAQUETE	AGRUPA A UN CONJUNTO DE DECLARACIONES <i>Tipos, constantes, señales, variables, ficheros, variables compartidas, componentes, atributos,....</i>
CUERPO DE PAQUETE	AGRUPA LA DEFINICIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS Y LAS CONSTANTES DIFERIDAS DECLARADAS EN EL PAQUETE
CONFIGURACIÓN	ASOCIA COMPONENTES Y ARQUITECTURAS CON ENTIDADES




4. UNIDADES DE DISEÑO (IV)

ENTIDAD (ENTITY) (I)

Define el nombre de un componente y su interfaz de entrada-salida (señales de entrada salida, tipo de datos, entorno de uso)

- Modelo de caja negra

 

- Un componente puede tener la complejidad que se desee
 - puerta, sumador, ALU, computador....
- No pueden existir dos entidades con el mismo nombre




4. UNIDADES DE DISEÑO (V)

ENTIDAD (ENTITY) (II)

- La funcionalidad de la entidad se define a través de la arquitectura

 
MULTIPLEXOR:
construido con puertas
lógicas básicas
(inversores, AND y NOR)



 4. UNIDADES DE DISEÑO (VI)

ENTIDAD (ENTITY) (III)

- Una entidad puede tener asociadas más de una arquitectura



4. UNIDADES DE DISEÑO (VII)


FORMATO DE LA ENTIDAD (IV)

ENTITY nombreEntidad **IS**
[GENERIC (lista)];
[PORT (lista)];
[declaraciones de constantes, variables, señales,...]
.....
END nombreEntidad;

 EJEMPLO:

ENTITY puerta_and2 **IS**
.....
END puerta_and2;

- palabra reservada
- [] indica sentencias opcionales



Puerta AND



4. UNIDADES DE DISEÑO (VIII)

OPCIONES DE LAS ENTIDADES (V)

PORT (nombre: nombre_E/S tipoDato);

Todas las entidades TIENEN que incluir **PORT** con la EXCEPCIÓN de las entidades de TEST (se utilizan para testear las arquitecturas)

- **nombre** se refiere a una señal
 - Es conveniente que esté relacionado con la función que realizan, número de entradas,
- **nombre_E/S** se refiere al modo de la señal:
 - **IN**: entrada
 - **OUT**: salida
 - **INOUT**: entrada y salida
 - **BUFFER**: salida con realimentación interna



4. UNIDADES DE DISEÑO (IX)

OPCIONES DE ENTIDADES (VI)

- **tipoDato** se refiere a uno de los tipos de datos predefinidos
 - Paquete estándar (por defecto) no hay que declararlo
 - **BOOLEAN**: *true, false*
 - **CHARACTER**
 - **REAL**
 - **BIT**: '0', '1'
 - **TIME**

- Otros paquetes hay que declararlos previamente

```
LIBRARY ieee
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```




4. UNIDADES DE DISEÑO (X)

OPCIONES DE LAS ENTIDADES (VII)

 EJEMPLO: entidad de AND con **PORT**

```
ENTITY and_2 IS
    PORT (e0, e1: IN BIT; s: OUT BIT);
END and_2;
```

```
ARCHITECTURE and_2_flujo OF and_2 IS
BEGIN
    S <= (e0 AND e1);
END and_2_flujo;
```



Puerta AND

- palabra reservada
- En este ejemplo la herramienta utiliza por defecto la librería estándar



4. UNIDADES DE DISEÑO (XI)

OPCIONES DE LAS ENTIDADES (VIII)

GENERIC (nombre: tipoDato:= [valorinicial]);

Pasa un dato específico a un componente

Se usa la librería std_logic_1164

EJEMPLO: entidad de AND con **GENERIC**

```
LIBRARY ieee;
USE ieee std_logic_1164 all;
-- se tiene que citar la librería
ENTITY and_2 IS
    GENERIC (retardo: TIME:=1ns);
    PORT (e0, e1: IN STD_LOGIC; s: OUT STD_LOGIC);
END and_2;
```

```
ARCHITECTURE and_2_flujo OF and_2 IS
BEGIN
    S <= (e0 AND e1) AFTER retardo;
END and_2_flujo;
```



Puerta xor



4. UNIDADES DE DISEÑO (XII)

OPCIONES DE LAS ENTIDADES (IX)

EJEMPLO: tipo de dato

AND



tipo de datos: standard

tipo de datos: standard_logic_1164

```
and2_flujo

-- Definicion de la entidad and2

ENTITY and2 IS
  PORT(e0,e1:IN BIT; s:OUT BIT);
END and2;
```

NO es necesario declarar ninguna librería

```
VHDL1 *

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-- Definicion de la entidad and2

ENTITY and2 IS
  PORT(e0,e1:IN STD_LOGIC;
        s:OUT STD_LOGIC);
END and2;
```

OBLIGATORIO: declarar la librería y el paquete de los que se hace uso



M. Margarita Pérez Castellanos

33

4. Unidades de Diseño (XIII)

ENTIDAD

ARQUITECTURA: Flujo

TEST

NO tiene Puertos

COMPONENT: tipos de puertas

ENTIDAD DE TEST

ARQUITECTURA DE TEST

PORT: declara Entradas y salidas

SIGNAL: declara las Señales del componente que se van a simular

FOR: Instanciación o Representación de componente

PORT MAP: Conexión de Entradas y Salidas de and_2 con señales del exterior del bloque

DRIVER señales de entrada: e0, e1

WaveForm View (1)

Command: Goto: 1 ns Scale: 1 ns

vc com VeriBe

Compil Compil

Done


M. Margarita Pérez Castellanos

34

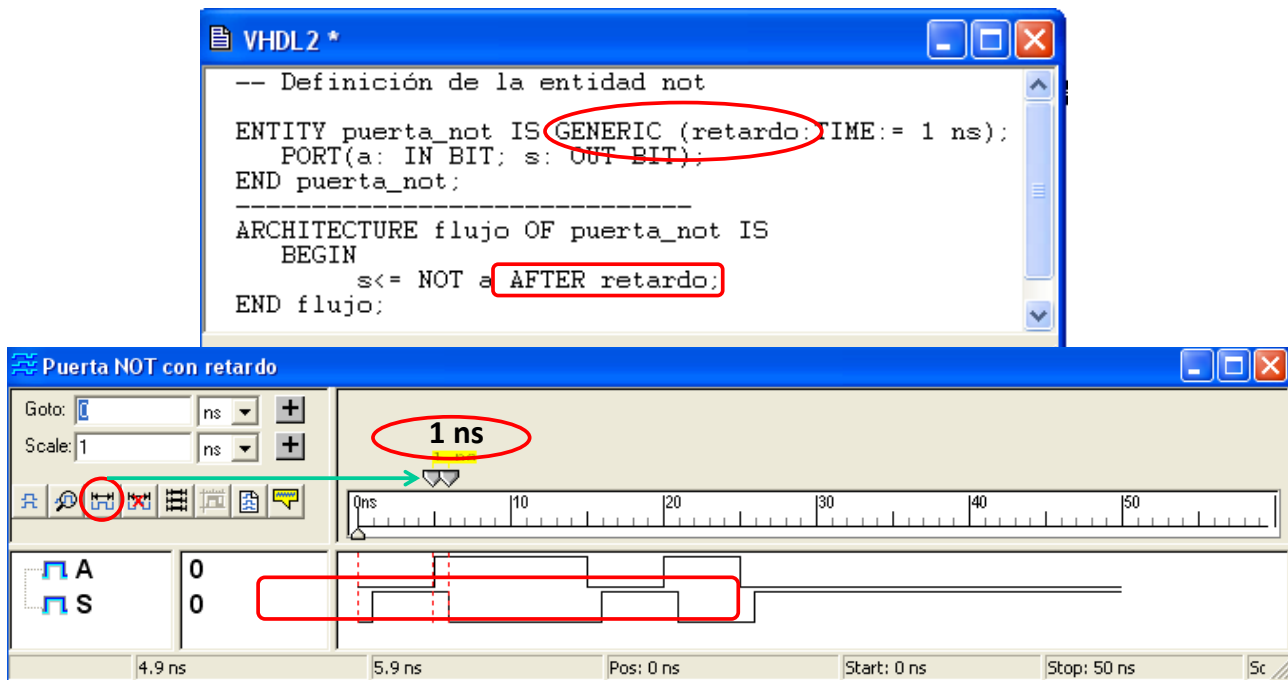4. UNIDADES DE DISEÑO (XIV)

OPCIONES DE LAS ENTIDADES (XI)

Visualización del retardo inercial (ver transparencias 17-21)



4. UNIDADES DE DISEÑO (XV)

ARQUITECTURA (I)

- Una arquitectura define la funcionalidad de la entidad a la que está asociada.
- Describen las operaciones que se efectúan sobre las entradas de la entidad y que determinan el valor de sus salidas en cada momento.
- Una entidad puede tener más de una modelo de arquitectura



4. UNIDADES DE DISEÑO (XVI)

FORMATO DE LA ARQUITECTURA (II)

ARCHITECTURE nombreArquitectura **OF** nombreentidad **IS**
[constantes, variables, señales intermedias de interconexión,
tipos, componentes.....]

BEGIN

[PROCESS sentencias secuenciales] →
[asignación concurrente de señal]
[llamada concurrente a procedimientos]
[llamada concurrente a funciones]
[Instancia DE COMPONENTES]
ASSERT
GENERATE
BLOCK

SENTENCIAS SECUENCIALES

WAIT

ASSERT

Asignación secuencial de señal,

Asignación de variable

Llamada secuencial a funciones

Llamada secuencial a procedimientos

IF, CASE, LOOP, NEXT, EXIT,

RETURN, NULL, ASSERTION

END nombreArquitectura;



4. UNIDADES DE DISEÑO (XVII)

ARQUITECTURA: ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (I)

- Independientemente del nivel de abstracción, la descripción del modelo se puede realizar siguiendo las siguientes estilos:

- **COMPORTAMIENTO** (Behavioral)
- **FLUJO DE DATOS** o TRANSFERENCIA ENTRE REGISTROS (Data Flow)
- **ESTRUCTURAL** (Structural)

- En VHDL un sistema puede mezclar diferentes estilos a la hora de describir sus diferentes componentes.



4. UNIDADES DE DISEÑO (XVIII)

ARQUITECTURA:ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (II)

COMPORTAMIENTO, ALGORÍTMICO O SECUENCIAL (BEHAVIORAL)

- En este estilo se modela la funcionalidad del componente por medio de los recursos algorítmicos del lenguaje.
- Se describe el algoritmo que refleja el comportamiento de dicho componente.
- No tiene ningún significado hardware



4. UNIDADES DE DISEÑO (XIX)

ARQUITECTURA:ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (III)

FLUJO DE DATOS O TRANSFERENCIA ENTRE REGISTROS (DATA FLOW)

- Se especifican los flujos de datos del sistema y la interconexión entre sus componentes
- El proceso de descripción se realiza por medio de funciones lógicas que se ejecutarán de forma concurrente.
- Tiene un cierto significado no detallado de la implementación hardware



4. UNIDADES DE DISEÑO (XX)

ARQUITECTURA: ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (IV)

ESTRUCTURAL O LÓGICO (*STRUCTURAL*)


- Se definen o instancian todas las partes del sistema y sus interconexiones.
- Es la descripción de los bloques con dispositivos lógicos.
- Implementación hardware detallada
- Resulta muy útil cuando para aprovechar diseños compilados y guardados en bibliotecas de componentes.



 4. UNIDADES DE DISEÑO (XXI)


Representación/especificación o modelado de un circuito combinacional con 2 entradas y una salida S es cualquier función lógica de A y B (AND, OR, NAND, NOR, XOR, ...)

Como bloque funcional \rightarrow Solo se especifican las señales de entrada y salida, pero no su **funcionalidad**



Como función lógica $\rightarrow S=f(A,B)$. Se describe el **flujo de datos**

 Como conjunto de componentes conectados con señales. Se describe la **estructura** del circuito con elementos hardware



Como tabla de verdad \rightarrow valores binarios de la salida para cada una de las combinaciones de las entradas. Se describe el **comportamiento** del circuito

A	B	S
0	0	*
0	1	*
1	0	*
1	1	*



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXII)


EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (I)

Descripción VHDL de un multiplexor 2:1


Entradas de datos: e_0 y e_1 ,

Señal de control: **sel**

Salida: **y**

 

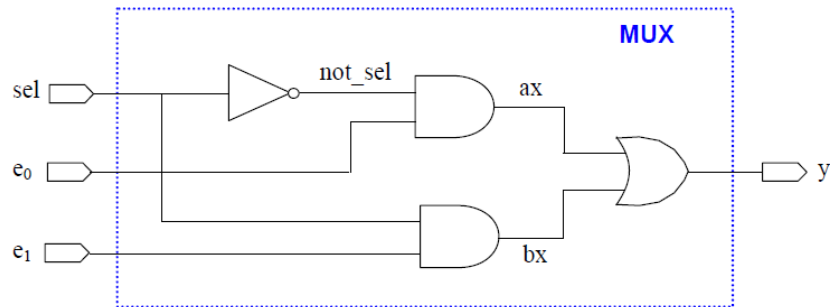
Se puede construir con puertas lógicas según la figura:



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXIII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (II)

ENTIDAD

 


COMPORTAMIENTO

sel	y
0	e_0
1	e_1

FLUJO DE DATOS

$$\begin{aligned} Y &= e_0 \text{ sel}' + e_1 \text{ sel} \\ \text{not_sel} &= \text{sel}' \\ a_x &= e_0 \text{ sel}' \\ b_x &= e_1 \text{ sel} \end{aligned}$$


ESTRUCTURAL

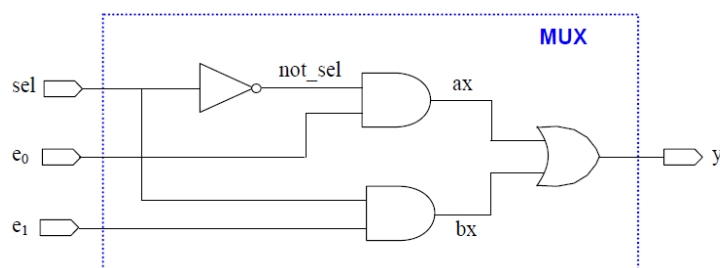

4. UNIDADES DE DISEÑO (XXIV)

 EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (III)

Con independencia del estilo de descripción empleado, se deben definir las entradas y salidas del sistema
declaración de \rightarrow Entidad



-- Los comentarios comienzan con dos guiones

-- Si se utiliza solamente datos tipo bit, se puede usar la librería "por defecto"

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
ENTITY mux IS  
    PORT (e0: IN BIT; e1: IN BIT; sel: IN BIT; y: OUT BIT  
END mux;
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXV)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (IV)

DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTO O ALGORÍTMICA:
utiliza fundamentalmente la sentencia **PROCESS**, que es concurrente, sin embargo todas las sentencias contenidas en su parte descriptiva son de tipo secuencial.

- Las sentencias secuenciales se ejecutan en el mismo paso o ciclo de simulación
- Especifican los algoritmos paso a paso. El orden de escritura determina el momento de la ejecución
- Si en el dominio de una arquitectura hay más de una sentencia **PROCESS**, estas se ejecutan concurrentemente, sin un orden prefijado. Existe un mecanismo para controlar el orden de ejecución (no lo veremos)



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXVI)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (V)

DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTO Sintaxis de **PROCESS**

[Etiqueta]: **PROCESS** (lista de sensibilidad) [**IS**]

Tipos y subtipos de datos
constantes y variables, clausula USE ficheros....
No pueden declararse SEÑALES,
solamente elementos secuenciales

Parte
declarativa

BEGIN

Sentencias secuenciales
WAIT
Asignación de señal

Parte
descriptiva

END PROCESS [Etiqueta];



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXVII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (VI)

DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTO O ALGORÍTMICA:

Una sentencia **PROCESS**, siempre tiene que tener en su parte declarativa una sentencia **WAIT**, la cual causa la suspensión de la sentencia **PROCESS**

- En caso contrario su ejecución se interpreta como un bucle infinito del que no se sale.

WAIT ON [lista de señales]

WAIT UNTIL [condición]

WAIT FOR [tiempo]



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXVIII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (VII)

WAIT ON [lista_señales];

- Un proceso se activa cuando se produce un evento en alguna de las señales de la lista.
- Es equivalente a la sentencia WAIT, la utilización de una **lista de sensibilidad** entre paréntesis, junto con la palabra **PROCESS**. En el caso de utilizar esta estructura **no puede haber otro WAIT explícito en su parte descriptiva**:

PROCESS (e ₁ , e ₀) BEGIN sentencias secuenciales END PROCESS;	PROCESS BEGIN sentencias secuenciales WAIT ON e ₁ , e ₀ ; END PROCESS;
---	--




4. UNIDADES DE DISEÑO (XXIX)

 EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (VIII)

DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTO O ALGORÍTMICA 1: utiliza principalmente la sentencia **PROCESS**. Todas las sentencias están encapsuladas dentro de un **PROCESS** y son secuenciales, se ejecutan en el orden en que están escritas

```
→ ARCHITECTURE comportamiento OF mux IS  
  BEGIN  
    → PROCESS (e0,e1,sel)  
      BEGIN  
        IF (sel='0') THEN y<= e0;  
        ELSE y<= e1;  
        END IF;  
      → END PROCESS;  
    → END comportamiento;
```



sel	y
0	e ₀
1	e ₁




4. UNIDADES DE DISEÑO (XXX)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (IX)

DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTO O ALGORÍTMICA 2:

Dos soluciones diferentes con estilo de flujo de datos.
 
```
→ ARCHITECTURE comportamiento OF mux IS
  BEGIN
    → PROCESS
      BEGIN
        IF (sel='0') THEN y<= e0;
        ELSE y<= e1;
        END IF;
        → WAIT ON e0,e1,sel
      END PROCESS;
    → END comportamiento;
```



sel	y
0	e ₀
1	e ₁



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXX1)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (X)

DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTO O ALGORÍTMICA 3:

Sentencia **CASE**

[etiqueta] **CASE** expresión **IS**

```
WHEN elección1 => secuencia de sentencias 1;
WHEN elección2=> secuencia de sentencias 2;
WHEN OTHERS => --Resto de caso
                secuencia de sentencias N;
```

END CASE [etiqueta]



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XI)

DESCRIPCIÓN en FLUJO DE DATOS o RTL (1):

Determina el Flujo de datos entre los módulos que implementan las funciones lógicas.

La sentencia principal utilizada es **ASIGNACIÓN CONCURRENTES DE SEÑAL** y también las sentencias **BLOCK**, llamada a procedimientos....

En la **ASIGNACIÓN CONCURRENTES DE SEÑAL**, las señales no toman el valor que se les asigna de forma inmediata, sino que se actualizan sus drivers cuando se hayan ejecutado todas las asignaciones de señales consecutivas que haya en el código

```
ARCHITECTURE flujo1 OF mux IS
BEGIN
    y<= (e0 AND (NOT sel)) OR (e1 AND sel);
END flujo1;
```




4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXIII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XII)

DESCRIPCIÓN en FLUJO DE DATOS o RTL (2):

La sentencia principal utilizada es **ASIGNACIÓN CONCURRENTES DE SEÑAL** y también las sentencias **BLOCK**, llamada a procedimientos....

 Determina el Flujo de datos entre los módulos que implementan las funciones lógicas.



```
ARCHITECTURE flujo1 OF mux IS
BEGIN
    y<= (e0 AND (NOT sel)) OR (e1 AND sel);
END flujo1;
```




4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXIV)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XIII)

DESCRIPCIÓN en FLUJO DE DATOS o RTL (2):

Dos soluciones diferentes con estilo de flujo de datos.
 
```
ARCHITECTURE flujo2 OF mux IS
-- Declaración de señales intermedias
  SIGNAL not_sel, a_x, b_x: BIT;
BEGIN
  not_sel <= NOT sel;
  a_x <= e_0 AND not_sel;
  b_x <= e_1 AND sel;
  y <= a_x OR b_x;
END flujo2
```



Operaciones intermedias


$$\begin{aligned} \text{not_sel} &= \text{sel}' \\ a_x &= e_0 \text{ sel}' \\ b_x &= e_1 \text{ sel} \end{aligned}$$


4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXV)

 EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XIV)

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL: Se utiliza **instanciación de componentes**, **POR MAP** y **GENERATE**

Es un conjunto de componentes conectados por señales (NESTLIST)
Los componentes que se utilicen han de estar previamente compilados y disponibles en la biblioteca WORK



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXVI)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XV)

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL: DECLARACIÓN DE COMPONENTES

- Declaración de componentes.
- Los nombres de los componentes tienen que ser
- los mismos que los de la ENTIDAD

```
COMPONENT nombre_componente_1
  PORT (locales)
END COMPONENT nombre_componente_1;
```

- Declaración de señales intermedias (internas)
- SIGNAL** nombre:tipo de datos

```
SIGNAL ..... TIPO datos;
```

Zona declarativa:
Componentes, señales

EJEMPLO: **COMPONENT** biestableD
 GENERIC(retardo: TIME);
 PORT(d, clk, clear: IN BIT; q: OUT BIT);



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXVII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XVI)

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL: ESPECIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Permite asociar entidades y arquitecturas específicas a cada componente

- Pueden aparecer de forma implícita dentro de la propia arquitectura*

- En algunos casos no se especifica la configuración dentro de la arquitectura. En este caso se especifica la configuración:

```
CONFIGURATION nombreConfiguración OF nombreEntidad IS
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXVIII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XVII)

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL: **ESPECIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN**

```
-- Especificación de la Configuración de componentes
-- FOR USE ENTITY
-- WORK.nombre_entidad (nombre_arquitectura)
```

```
CONFIGURATION nombre de la configuración OF nombre de la entidad IS
  USE WORK. all
  FOR nombre de la arquitectura
    FOR nombre_componente USE ENTITY WORK (nombre de la
      entidad (nombre de la arquitectura); END FOR;
  END FOR;
END nombre de la configuración
```

```
-----
FOR ALL: componente USE ENTITY nombre_entidad (nombre_arquitectura)
```

Configuración externa
Configuración interna

EJEMPLO:

```
FOR U0: reloj1 USE ENTITY WORK reloj(reloj arq);
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXIX)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XVIII)

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL: **INSTANCIACIÓN DE COMPONENTES** (cuerpo de la arquitectura)

```
-- Configuración de componentes
-- FOR etiqueta:nombre_componente USE ENTITY nomb_entidad (nomb_arquitect)

-- Cuerpo de la arquitectura
--Instanciación de componentes y conexionado mediante señales
```

BEGIN

```
U0: componente 1 PORT MAP(lista de conexiones 1);
```

```
U1: componente 2 PORT MAP(lista de conexiones 2);
```

```
U2: componente 3 PORT MAP(lista de conexiones 3);
```

```
END nombre_arquitectura
```

Instanciación
Conexionado
Cuerpo de la
arquitectura

```
-- Con GENERIC
```

```
U3: componente 3 GENERIC MAP (valores) PORT MAP (conexiones)
```

```
EJEMPLO: U3: inversor GENERIC MAP (retardo=>1 ns) PORT MAP (s<= e1)
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXX)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XIX)

FICHERO PARA TEST PARA LA SIMULACIÓN

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

-- entidad y arquitectura de test
ENTITY nombre_entidad_test IS
END nombre_entidad_test;

ARCHITECTURE nombre_arqu_test OF nombre_entidad_test IS
-- Declaración componentes
COMPONENT
Nombre_componente PORT (puertos entrada salida);
END COMPONENT;
    FOR I: nombre_componente USE ENTITY WORK nombre_entidad_componente
        (nombre_arquitect_componente);
-- Declaración de señales
    SIGNAL nombres_señales; STD_LOGIC;
    BEGIN
        I: nombre_componente POR MAP (nombres_señales);
--Drivers de las señales
        Señal_1<= 'a' AFTER x ns, 'b' AFTER y ns.....;
        Señal_2<= 'c' AFTER x ns, 'd' AFTER y ns.....;
    END nombre_arqu_test;
```

No tiene puertos





4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXI)


EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XX)

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

  EJEMPLO: descripción en estilo estructural del multiplexor de la figura, construido con puertas



 Necesitamos disponer en la librería WORK de:
una puerta AND
una puerta OR
un inversor



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XXI)

Arquitectura- *Estructural*

Modelos de componentes - INV

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;
-- entidad y arquitectura de una puerta INV con retardo genérico
ENTITY inv IS
    GENERIC (retardo:TIME := 0 NS);
    PORT (e: IN STD_LOGIC ; -- entradas
          s : OUT STD_LOGIC -- salida);
END inv;
ARCHITECTURE flujo OF inv IS
    BEGIN
        s<= NOT e AFTER retardo;
END flujo;
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXIII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XXII)

Arquitectura- *Estructural*

Modelos de componentes - AND

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;
-- entidad y arquitectura de una puerta AND con retardo genérico
ENTITY and2 IS
    GENERIC (retardo:TIME := 0 NS);
    PORT (e1,e0 : IN STD_LOGIC ; -- entradas
          s : OUT STD_LOGIC -- salida);
END and2;
ARCHITECTURE flujo OF and2 IS
    BEGIN
        s<= e1 AND e0 AFTER retardo;
END flujo;
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXIV)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XXIII)

Arquitectura- *Estructural*

Modelos de componentes - **OR**

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;
-- entidad y arquitectura de una puerta OR con retardo genérico
ENTITY or2 IS
    GENERIC (retardo:TIME := 0 NS);
    PORT (e1,e0 : IN STD_LOGIC ; -- entradas
          s : OUT STD_LOGIC -- salida);
END or2;
ARCHITECTURE flujo OF or2 IS
    BEGIN
        s<= e1 OR e0 AFTER retardo;
END flujo;
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXV)

EJEMPLOS DE ESTILO ESTRUCTURAL (XXIV)


COMPONENT: tipos de puertas

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

--Definición de la entidad del circuito
ENTITY mux2 IS
    PORT (e0: IN BIT; e1: IN BIT; sel: IN BIT; y: OUT BIT)
END mux2;

-- Definición de la arquitectura del conjunto o circuito
-- (netlist)
ARCHITECTURE estructural OF mux2 IS
    COMPONENT inv IS GENERIC (retardo:TIME:= 0 ns);
        PORT(e:IN STD_LOGIC; s:OUT STD_LOGIC);END COMPONENT;
    COMPONENT and2 IS GENERIC (retardo:TIME:= 0 ns);
        PORT(e1,e0:IN STD_LOGIC; s:OUT STD_LOGIC);END COMPONENT;
    COMPONENT or2 IS GENERIC (retardo:TIME:= 0 ns);
        PORT(e1,e0:IN STD_LOGIC; s:OUT STD_LOGIC);END COMPONENT;

     -- SIGNAL: unen los componentes
    SIGNAL not_sel,ax,bx: STD_LOGIC;
```



El fichero continua →




4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXVI)

 EJEMPLOS DE ESTILO ESTRUCTURAL (XXV)

GENERIC MAP: Parámetros de los componentes (retardo para la construcción física) y **PORT MAP** paso de puertos

FOR y USE: enlace entre componente y entidad



```
BEGIN
    u0: inv GENERIC MAP (1 ns) PORT MAP (e=>sel,s=>not_sel);
    u1: and2 GENERIC MAP (2 ns) PORT MAP (e1=>not_sel,e0=>e0,s=>ax);
    u2: and2 GENERIC MAP (3 ns) PORT MAP (e1=>sel,e0=>e1,s=>bx);
    u3: or2 GENERIC MAP (4 ns) PORT MAP (e1=>ax,e0=>bx,y=>sal);
END estructural;

CONFIGURATION estruc OF mux2 IS
    USE WORK.all;
    FOR estructural
        FOR ALL: inv USE ENTITY work.inv(flujo); END FOR;
        FOR ALL: and2 USE ENTITY work.and2(flujo); END FOR;
        FOR ALL: or2 USE ENTITY work.or2(flujo); END FOR;
    END FOR;
END estruc;
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXVII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XXVI)

- Declaración de componentes
- Los nombres de los componentes tienen que ser los mismos
- que los de la ENTIDAD

ARCHITECTURE estructural **OF** mux2 **IS**

```
COMPONENT inv
    PORT (e: IN BIT; y: OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT and2
    PORT (e1,e2: IN BIT; y: OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT or2
    PORT (e1,e2:IN BIT ; y: OUT BIT);
END COMPONENT;
```

Declaración de
componentes
sin retardo

- Declaración de señales intermedias
- SIGNAL** nombre:tipo de datos

```
SIGNAL ax,bx,not_sel: BIT;
```



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXVIII)

EJEMPLOS DE ESTILO ESTRUCTURAL (XXVII)

FICHERO PARA TEST DE LA ARQUITECTURA

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
-- entidad y arquitectura de test
ENTITY mux2_test IS
END mux2_test;
```

```
ARCHITECTURE test OF mux2_test IS
```

```
-- Declaración componentes
```

```
COMPONENT
```

```
mux2 PORT (e0, e1, sel: IN STD_LOGIC);
```

```
END COMPONENT;
```

```
FOR I: mux2 USE ENTITY WORK mux2 (estructural);
```

```
-- Declaración de señales
```

```
SIGNAL e0, e1, sel, y: STD_LOGIC;
```

```
BEGIN
```

```
I: mux2 POR MAP (e0, e1, sel, y);
```


```
-- Drivers de las señales
```

```
e0<= '0', '1' AFTER 5 ns, '0' AFTER 20 ns, '1' AFTER 35 ns;
```

```
e1<= '0', '1' AFTER 17 ns, '0' AFTER 38 ns;
```

```
sel<= '0', '1' AFTER 9 ns, '0' AFTER 25 ns, '1' AFTER 45 ns;
```

```
END test;
```

 

No tiene puertos



4. UNIDADES DE DISEÑO (XXXXIX)

EJEMPLOS DE ESTILO ESTRUCTURAL (XXVIII)

FICHERO DE TEST PARA LA SIMULACIÓN

```

mux2_tb.vhd
LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY mux2_test IS
END mux2_test;

ARCHITECTURE test OF mux2_test IS

COMPONENT
mux2 PORT(e0,e1,c:IN STD_LOGIC;
          sal:OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

FOR I: mux2 USE ENTITY WORK.mux2(estructural);

SIGNAL e0,e1,c,sal: STD_LOGIC;

BEGIN

I:mux2 PORT MAP (e0,e1,c,sal);

e0<='0','1' AFTER 5 ns, '0' AFTER 20 ns, '1' AFTER 35 ns;
e1<='0','1' AFTER 17 ns, '0' AFTER 38 ns;
c<= '0', '1' AFTER 9 ns, '0' AFTER 25 ns, '1' AFTER 45 ns;

END test;

```

ENTITY

ARCHITECTURE

SIGNAL: entradas y salidas


DRIVERS: valores de las entradas



4. UNIDADES DE DISEÑO (L)

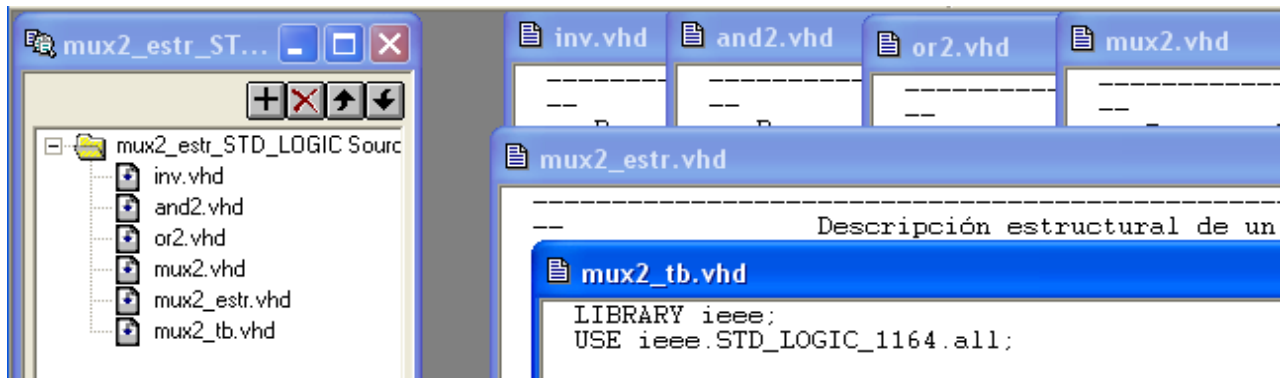EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XXIX)


ESTRUCTURAL: Previamente se pueden definir todos los tipos de componentes necesarios en otros ficheros donde conste ENTIDAD y ARQUITECTURA (inv.vhd, and2.vhd y or2.vhd) También se necesita el Fichero de test (mux2_tex) para la visualización de la simulación.



4. UNIDADES DE DISEÑO (LI)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XXX)

Simulación del multiplexor estructural

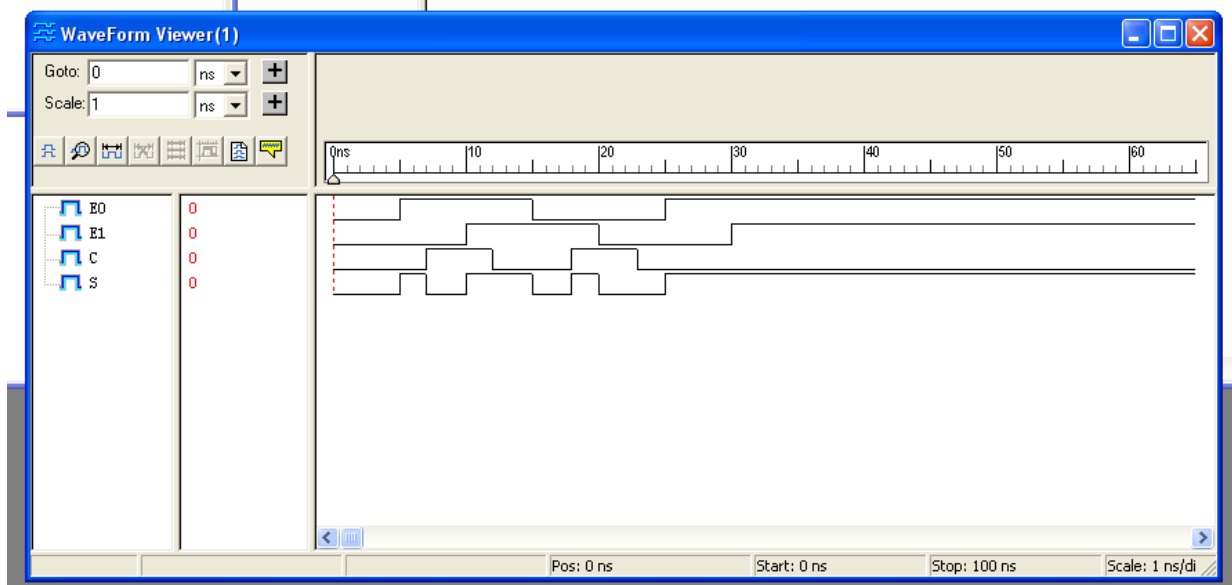

4. UNIDADES DE DISEÑO (LII)

EJEMPLOS DE ESTILOS DE DESCRIPCIÓN (XXXI)

Cabecera de documentación de los ficheros

--De este diseño es propietario el autor y puede ser utilizado con fines de estudio

```
--Proyecto          Modelo de simulación en VHDL
--Diseño:            Entidad y arquitectura de "la función"
--Nombre del fichero: Modelo_simula.vhd
--Autor:             M. Pérez Castellanos
--Fecha:             13/12/2012
--Versión:           1.0
--Resumen:           Este fichero contiene una entidad y una arquitectura
--                   en estilo flujo de datos de la función "función"-
--                   Se han utilizando tipo de datos STD_LOGIC.
--Modificaciones:
--
```

Fecha	Autor	Versión	Descripción del cambio
-------	-------	---------	------------------------


--Definición de librerías y paquetes

```
LIBRARY ieee;
USE ieee STD_LOGIC_1164.all;
```




4. UNIDADES DE DISEÑO (LIII)

ESTRUCTURA DE LAS BIBLIOTECAS WORK (I)

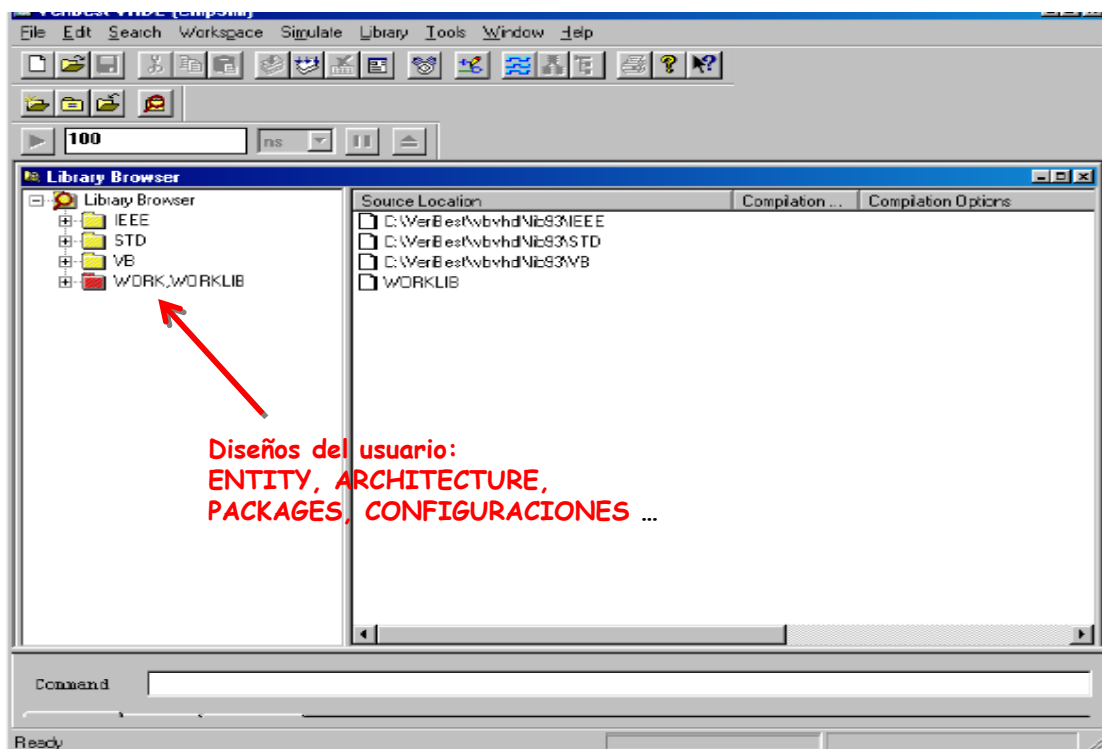

4. UNIDADES DE DISEÑO (LIV)

ESTRUCTURA DE LAS BIBLIOTECAS: WORK (II)

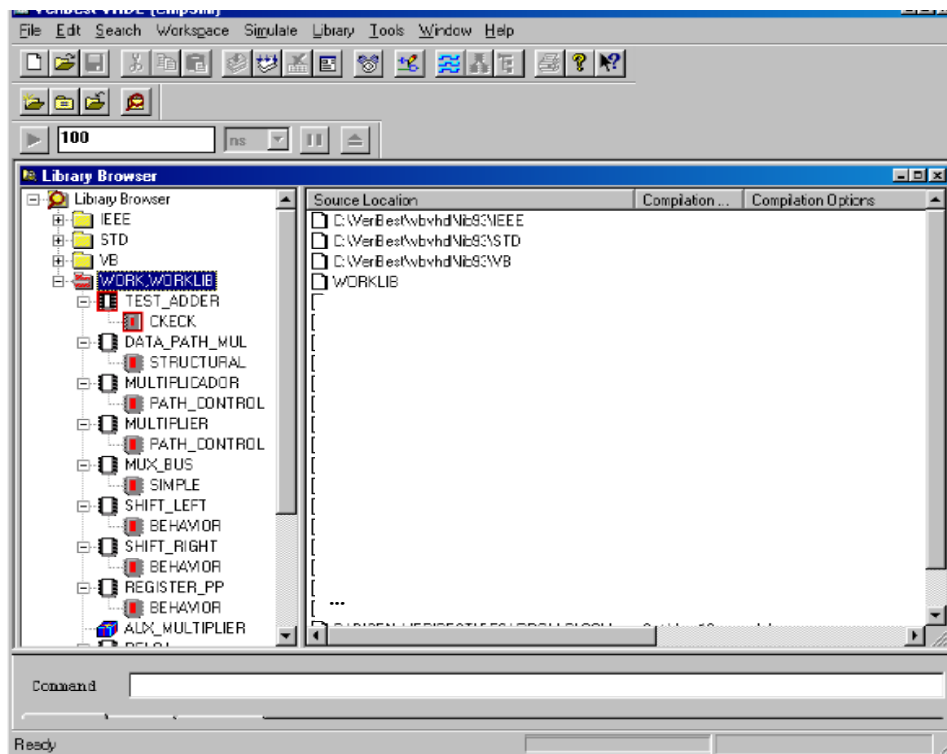


M. Margarita Pérez Castellanos

75

4. UNIDADES DE DISEÑO (LV)

BIBLIOTECAS (estándar) STD (I)

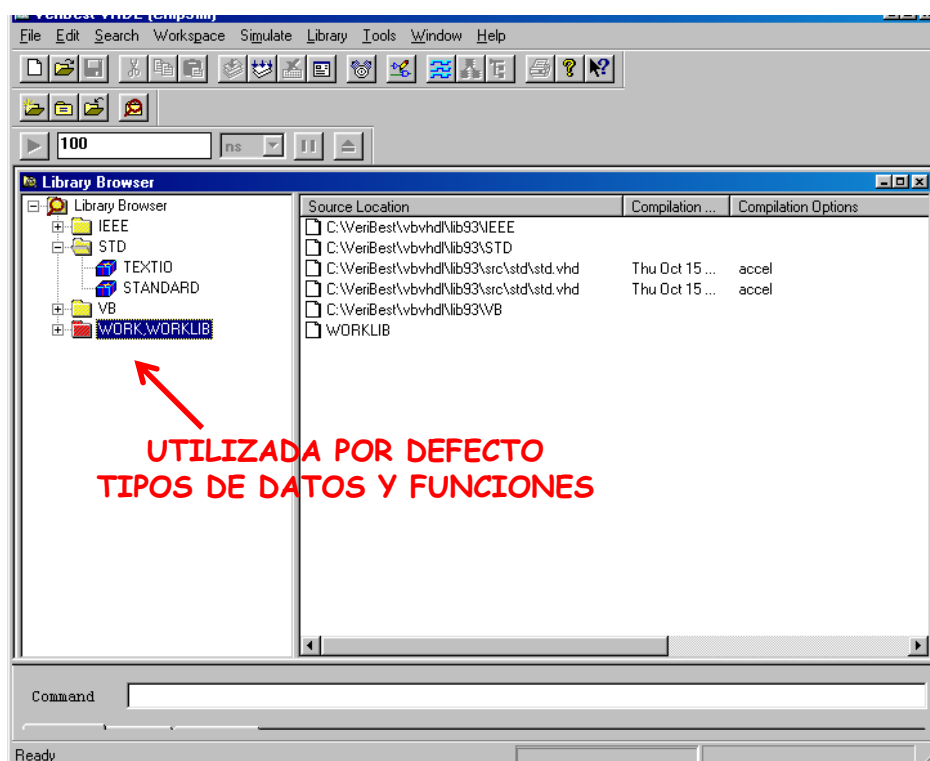


M. Margarita Pérez Castellanos

76

4. UNIDADES DE DISEÑO (LVI)

BIBLIOTECAS (estándar) STD (II)

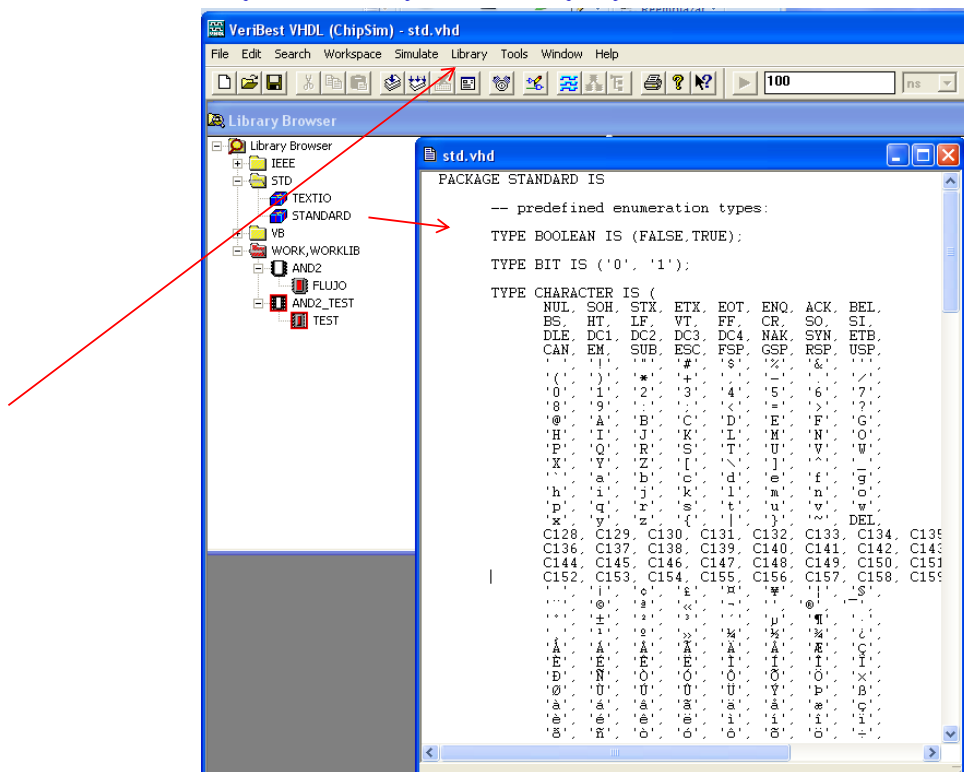


M. Margarita Pérez Castellanos

77

4. UNIDADES DE DISEÑO (LVII)

BIBLIOTECAS (IEEE) STD_LOGIC_1164 (I)

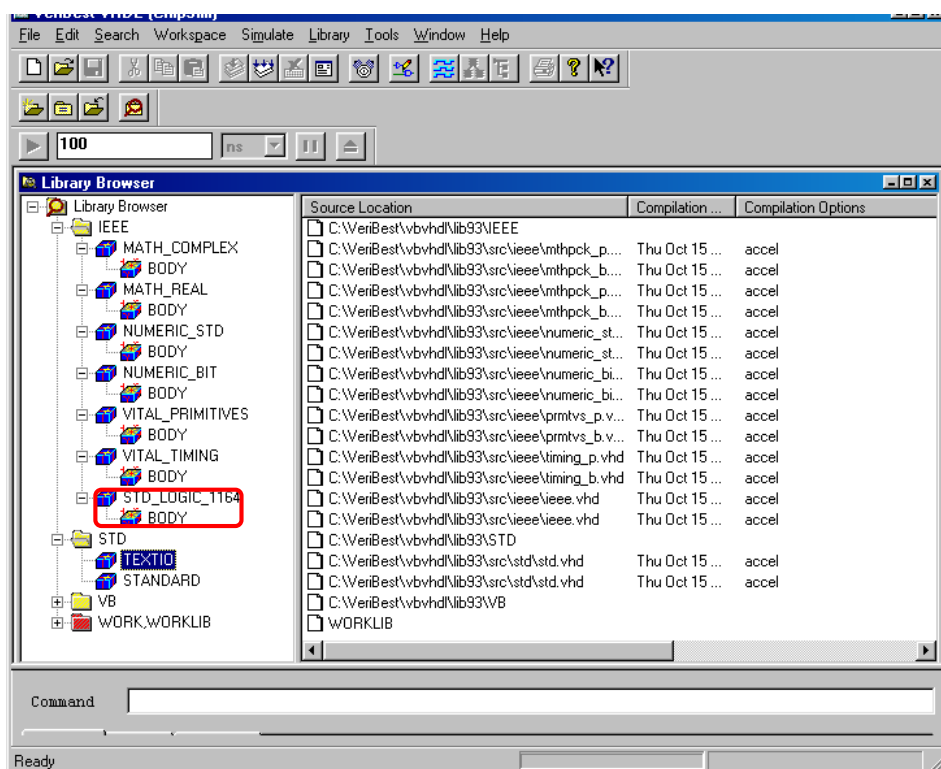


M. Margarita Pérez Castellanos

78

4. UNIDADES DE DISEÑO (LVIII)

BIBLIOTECAS (IEEE) STD_LOGIC_1164 (II)

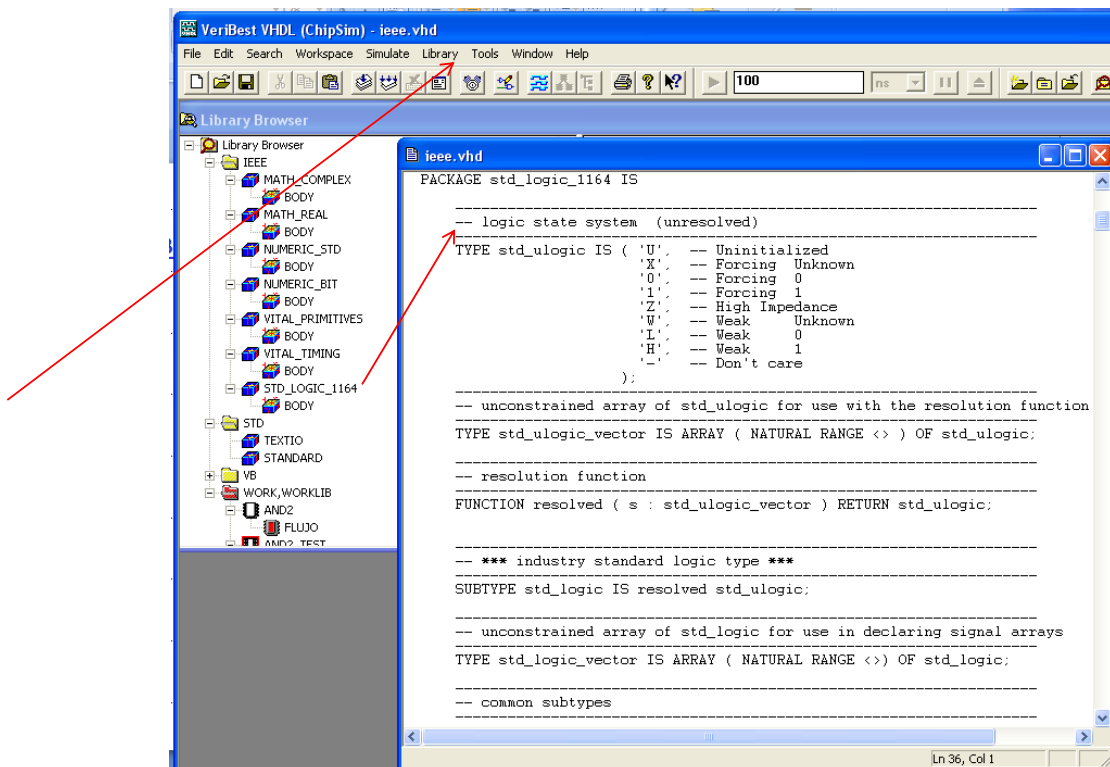

M. Margarita Pérez Castellanos

79

5. TIPOS DE OBJETOS Y DATOS (I)

TIPOS DE OBJETOS	TIPOS DE DATOS
Constantes Variables Señales Ficheros	Booleano Bit Lógicos Caracter Escalares: Enumerados Enteros Físicos Coma Flotante Compuestos: Vector/matriz Registro Acceso: Punteros

5. TIPOS DE OBJETOS (I)

1. CONSTANTES

- Mantienen su valor durante toda la ejecución
- Sintaxis
CONSTANT nombreConstante: tipoDatos[:=valorInicial];
- EJEMPLOS

CONSTANT retardo:time:=1 ns;

CONSTANT dirección: bit_vector:= "10001110";

CONSTANT tabla: tipoTabla (0 TO 2):= (1,7,8);



5. TIPOS DE OBJETOS (II)

2. VARIABLES (I)

- Almacenan datos intermedios en casos donde las instrucciones se ejecutan en serie:
 - En procesos (cuando se usa **PROCESS**)
 - Subprogramas
- No tiene significado físico directo
 - Las asignaciones ocurren inmediatamente no tienen tiempo asociado, toman el valor que se les asigna de forma inmediata
- La sentencia de asignación de variable reemplaza el valor actual de la variable con el nuevo valor resultante de evaluar una expresión.



5. TIPOS DE OBJETOS (III)

2. VARIABLES (II)

- Sintaxis de sentencia de asignación

VARIABLE nombreVariable: tipo[:=valorInicialOpcional];

- EJEMPLOS

VARIABLE V1, V2:BIT:= '1';

Variable semaforo: tresColores:= rojo;



5. TIPOS DE OBJETOS (IV)

3. SEÑALES (I):

- Una señal mantiene una lista de valores
 - La lista incluye su valor actual y un conjunto de posible valores futuros
- Las asignaciones no son instantáneas, se actualizan en el siguiente paso de simulación (sentencias **WAIT** o si ha finalizado una **sentencia concurrente**). No actualizan sus drivers hasta que no se haya terminado de ejecutar completamente un **PROCESS**
- No toman el valor que se les asigna de forma inmediata
- Sirven para comunicar procesos e interconectar componentes
 - Si no se especifica un retardo (mediante sentencia **AFTER**), se aplica automáticamente un retardo de tipo delta.
- Deben declararse en la parte declarativa de la arquitectura y son visibles a todos los procesos y bloques de la arquitectura



5. TIPOS DE OBJETOS (V)

3. SEÑALES (II):

- Sintaxis de asignación de señal

SIGNAL nombreSeñal: tipo[:=valorInicialOpcional];

- EJEMPLOS

SIGNAL a: BIT:= '0';

SIGNAL busDatos: std_logic_vector (7 DOWNT0 0);



5. TIPOS DE OBJETOS (VI)

3. DIFERENCIAS ENTRE SEÑAL Y VARIABLE (I):

```
ENTITY diferenciaSenalVariable IS  
    PORT(a,b:IN integer; x,y: OUT integer);  
END diferenciaSenalVariable;
```

```
TEST  
...  
a<= 2 AFTER 1 ns;  
b<= 4 AFTER 1 ns;  
...
```



5. TIPOS DE OBJETOS (VII)

3. DIFERENCIAS ENTRE SEÑAL Y VARIABLE (II):

ARCHITECTURE conSeñal
OF diferenciaSenalVariable **IS**

```
BEGIN
    SIGNAL c: integer;
    PROCESS (a,b,c)
    BEGIN
        c<= a;
        x<= c;
        c<= b;
        y<= c;
    END PROCESS;
END conSeñal;
```

ARCHITECTURE conVariable
OF diferenciaSenalVariable **IS**

```
BEGIN
    PROCESS (a,b)
        VARIABLE c: integer;
    BEGIN
        c:= a;
        x<= c;
        c:= b;
        y<= c;
    END PROCESS;
END conVariable;
```



5. TIPOS DE OBJETOS (VIII)

3. DIFERENCIAS ENTRE SEÑAL Y VARIABLE (III):

USO INADECUADO DE SEÑALES

ARCHITECTURE conSeñal **OF** diferenciaSenalVariable **IS**

```
BEGIN
    SIGNAL a,b,c,x,y: integer;
    PROCESS (a,b,c)
    BEGIN
        c<= a;
        x<= c+2;
        c<= b;
        y<= c+2;
    END PROCESS;
END conSeñal;
```

	Valor inicial	Ejecuta	Actualiza	Ejecuta	Actualiza
a	4	4	4	4	4
b	6	6	6	6	6
c	2	4-6	6	4-6	6
x	--	2+2	4	6+2	8
y	--	2+2	4	6+2	8

Conclusión: c <= a; es superflua



Ejercicio: Este fragmento de código VHDL contiene varios errores. Indique cuatro de ellos, y explique en que consisten y como podrían subsanarse:

ARCHITECTURE examen OF febrero IS

SIGNAL a, b, c: INTEGER;

VARIABLE d: BIT;

BEGIN

PROCESS (a, b, d)

BEGIN

c <= a + d;

b <= a + c;

END febrero;

END examen;

Al cerrar la arquitectura se ha utilizado el nombre de la entidad en lugar del nombre de la arquitectura.

END examen;

Las variables tienen que ser declaradas dentro de la parte declarativa del PROCESS

PROCESS (a, b, d)

VARIABLE d: BIT

BEGIN

PROCESS (a, b, d)

Una variable no puede formar parte de la lista de sensibilidad de un proceso, solamente pueden formar parte las señales.

PROCESS (a, b) - Comentar posibles variantes de soluciones

c <= a + d;

No es posible operar con dos tipos de datos distintos, en este caso enteros y tipo bit

Falta por cerrar el proceso

END PROCESS;



5. TIPOS DE DATOS (I)

- Cada objeto debe ser de un tipo de datos concreto
 - El tipo de datos determinará el conjunto de valores que puede tomar y las operaciones que se podrán realizar con ese objeto
- El conjunto de valores que los objetos pueden tomar no puede cambiar durante la simulación
- No hay tipos implícitos, aunque si predefinidos
 - Por ejemplo en los paquetes STD y STD_LOGIC_1164
- No hay conversiones implícitas, hay que realizarlas explícitamente

Ejemplo erróneo: $4.0 + 3 = ?$



5. TIPOS DE DATOS (II)

4. TIPOS DE DATOS EN BIBLIOTECAS (I):

- Predefinidos en el paquete estándar **STD**
 - No es necesario referenciarlos con la cláusula USE

```
-- predefined enumeration types:

TYPE BOOLEAN IS (FALSE,TRUE);

TYPE BIT IS ('0', '1');

TYPE CHARACTER IS (
-- predefined numeric types:

TYPE INTEGER IS RANGE -2147483648 TO 2147483647;

TYPE REAL IS RANGE -1.0E38 TO 1.0E38;

-- predefined type TIME:

TYPE TIME IS RANGE - 2**62 -2**62 TO 2**62 - 1 + 2**62
    UNITS
        FS;
        PS = 1000 FS;
        NS = 1000 PS;
        US = 1000 NS;
        MS = 1000 US;
        SEC = 1000 MS;
        MIN = 60 SEC;
        HR = 60 MIN;
    END UNITS;
```



5. TIPOS DE DATOS (III)

4. TIPOS DE DATOS EN BIBLIOTECAS (II):

- Predefinidos en el paquete estándar **STD**
 - No es necesario referenciarlos con la cláusula USE

```
SUBTYPE DELAY_LENGTH IS TIME RANGE 0 FS TO TIME'HIGH;

-- function that returns the current simulation time:

FUNCTION NOW RETURN DELAY_LENGTH;

-- predefined numeric subtypes:

SUBTYPE NATURAL IS INTEGER RANGE 0 TO INTEGER'HIGH;

SUBTYPE POSITIVE IS INTEGER RANGE 1 TO INTEGER'HIGH;

-- predefined array types:

TYPE STRING IS ARRAY (POSITIVE RANGE <>) OF CHARACTER;

TYPE BIT_VECTOR IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF BIT;

TYPE FILE_OPEN_KIND IS (READ_MODE, WRITE_MODE, APPEND_MODE);

TYPE FILE_OPEN_STATUS IS (OPEN_OK, STATUS_ERROR, NAME_ERROR, MODE_ERROR);

ATTRIBUTE FOREIGN: STRING;

END STANDARD;
```



5. TIPOS DE DATOS (IV)

4. TIPOS DE DATOS EN BIBLIOTECAS (III):

- Paquete **STD_LOGIC_1164**

- El paquete ha de ser llamado mediante la cláusula **USE**

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
```

- Incluye tipos de datos de tipo bit con valores extendidos '0', '1', 'Z',

```
std_logic
```

```
std_logic_vector (indice_1 TO/DOWNTO indice_2)
```

- Funciones de detección de flancos en señales:

```
rising_edge (identificadorSeñal)
```

```
falling_edge (identificadorSeñal)
```



6. SENTENCIAS SECUENCIALES Y CONCURRENTES (I)

SENTENCIA IF

- Selecciona la ejecución de una o ninguna de las secuencias de sentencias secuenciales dependiendo del resultado de la evaluación de una condición.
- Se recomienda para codificar prioridades

```
[etiqueta]: IF condicion THEN  
    sentencias secuenciales  
    (ELSIF condicion THEN  
    sentencias secuenciales)  
    (ELSE  
    sentencias secuenciales)  
END IF [etiqueta];
```

No se recomienda el uso de IF anidados



6. SENTENCIAS SECUENCIALES Y CONCURRENTES (II)

CASE

- Selecciona una de las posibles ramas de acuerdo con el valor de una expresión.
- Todas los posibles valores de la expresión tienen que tener una opción en las ramas, puede utilizarse la palabra clave OTHERS para englobar casos iguales.
- Todas las cláusulas WHEN dentro de la sentencia CASE tienen que ser mutuamente excluyentes.
- Se prefieren a los IF
- Útiles para especificar tablas de verdad y máquinas de estados finitos FSM.



6. SENTENCIAS SECUENCIALES Y CONCURRENTES (III)

(etiqueta:) **CASE** expresión **IS**

WHEN elección = > sentencias secuenciales;

.....

WHEN elección = > sentencias secuenciales;

END CASE (etiqueta);

```
PROCESS (a,b)
  VARIABLE concatena: STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNT0 0);
  BEGIN
    concatena:= a & b;
    CASE concatena IS
      WHEN "00"  => s1 <= '0';
      WHEN "01"  => s1 <= '1';
      WHEN OTHERS => s1 <= '1';
    END CASE;
```

•
•
•



6. SENTENCIAS SECUENCIALES Y CONCURRENTES (VI)

Asignación de señal

Es concurrente siempre que no se incluya dentro de las sentencias de un PROCESS.

Las señales No toman el valor que se les asigna de forma inmediata, sino que no se actualizan sus drivers hasta que no se haya terminado de ejecutar completamente el PROCESO

[etiqueta:] nombre <= expresion_valor [AFTER] retardo;

Asigna valores a las señales, es equivalente a una sentencia PROCESS.



6. SENTENCIAS SECUENCIALES Y CONCURRENTES (VII)

Asignación de señal

Es concurrente siempre que no se incluya dentro de las sentencias de un PROCESS.

Asigna valores a las señales, es equivalente a una sentencia PROCESS.

```
ARCHITECTURE una OF asignación IS
    BEGIN
        A <= B+C;
END una;
```



```
ARCHITECTURE dos OF asignación IS
    BEGIN
        PROCESS (B, C)
            BEGIN
                A <= B+C;
            END PROCESS;
    END dos;
```



6. SENTENCIAS SECUENCIALES Y CONCURRENTES (VIII)

Asignación condicional de señal

Equivale a un IF secuencial

SINTAXIS:

señal <= valor_expresión WHEN condicion ELSE valor_expresión;

```
ARCHITECTURE flujo_compara OF comparador IS
    BEGIN
```

```
        igual <= '1' WHEN a=b ELSE '0';
```

```
        mayor <= '1' WHEN a>b ELSE '0';
```

```
        menor <= '1' WHEN a<b ELSE '0';
```

```
END flujo_compara;
```



6. SENTENCIAS SECUENCIALES Y CONCURRENTES (IX)

Asignación de variable

- La sentencia de asignación de variable reemplaza el valor actual de la variable con el nuevo valor resultante de evaluar una expresión.

- La variable y el resultado de la expresión tienen que ser del mismo tipo.

- Las variables toman el valor que se les asigna de forma inmediata

- Las variables son similares a los objetos de otros lenguajes de programación de alto nivel.

[etiqueta:] nombre: =expresión;

